

The background features a series of concentric circles in shades of gray, centered on the left side of the slide. A solid green horizontal bar spans the width of the slide, positioned just below the top half.

VLSI Lab


Color Space Transform Engine

2020/07/22

問題描述

請各位同學完成 Color Space Transform Engine (CSTE) 的電路設計。此電路輸入二維彩色影像訊號 (RGB)、以及其轉換係數，經電路計算後，得到 YUV 格式的輸出訊號，並降低影像水平大小。有關 CSTE 詳細規格將描述於後。


輸入輸出介面

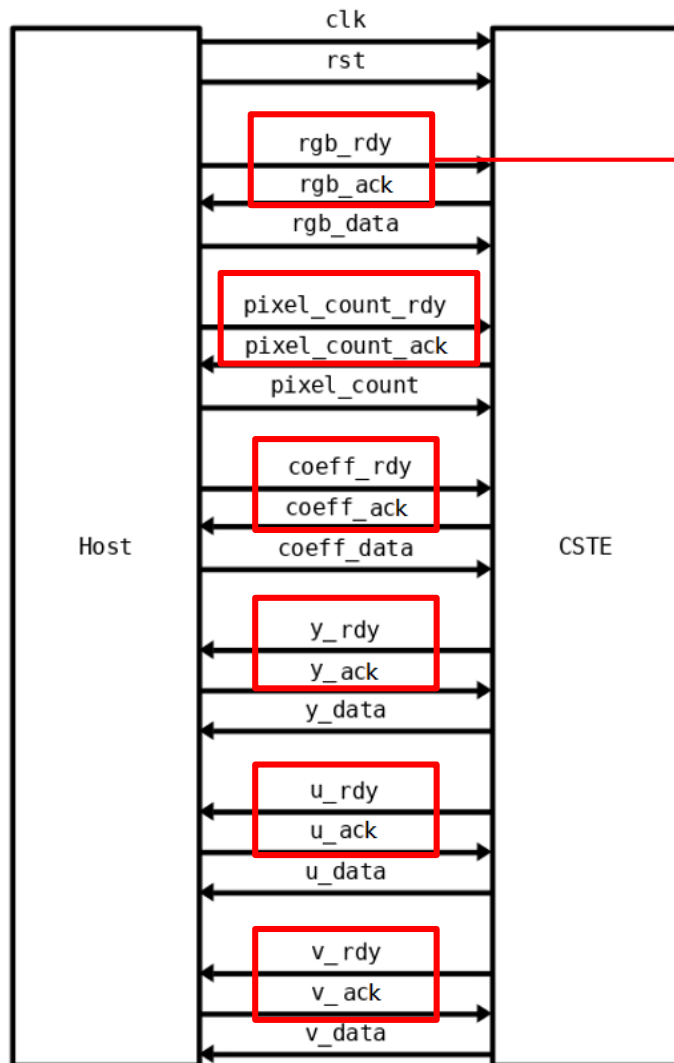

每個資料訊號都有兩個控制訊號 (XX_rdy, XX_ack)

輸入輸出介面

- 移除控制訊號後

 

系統描述

- YUV Color Space

- Y: 亮度 (Luminance)
- U: 色度 (Chrominance)
- V: 濃度 (Chroma)


$$\begin{aligned}Y &= 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B \\U &= -0.169 * R - 0.331 * G + 0.5 * B + 128 \\V &= 0.5 * R - 0.419 * G - 0.081 * B + 128\end{aligned}$$

From Wikipedia


$$\begin{aligned}Y &= (77 * R + 150 * G + 29 * B + 128) \gg 8 \\U &= ((-43 * R - 84 * G + 127 * B + 128) \gg 8) + 128 \\V &= ((127 * R - 106 * G - 21 * B + 128) \gg 8) + 128\end{aligned}$$

From Lab Github


系統描述

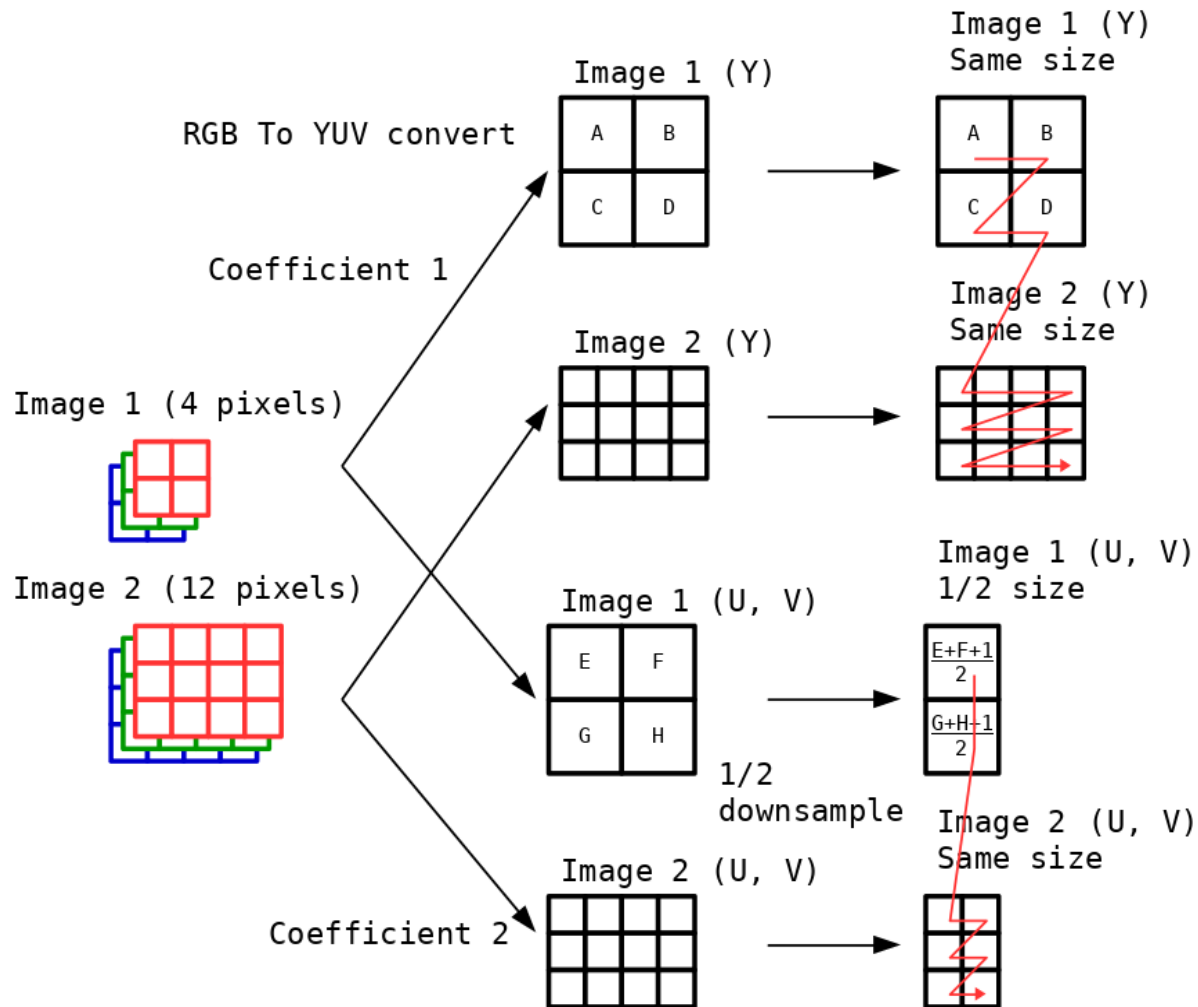

CSTE 架構

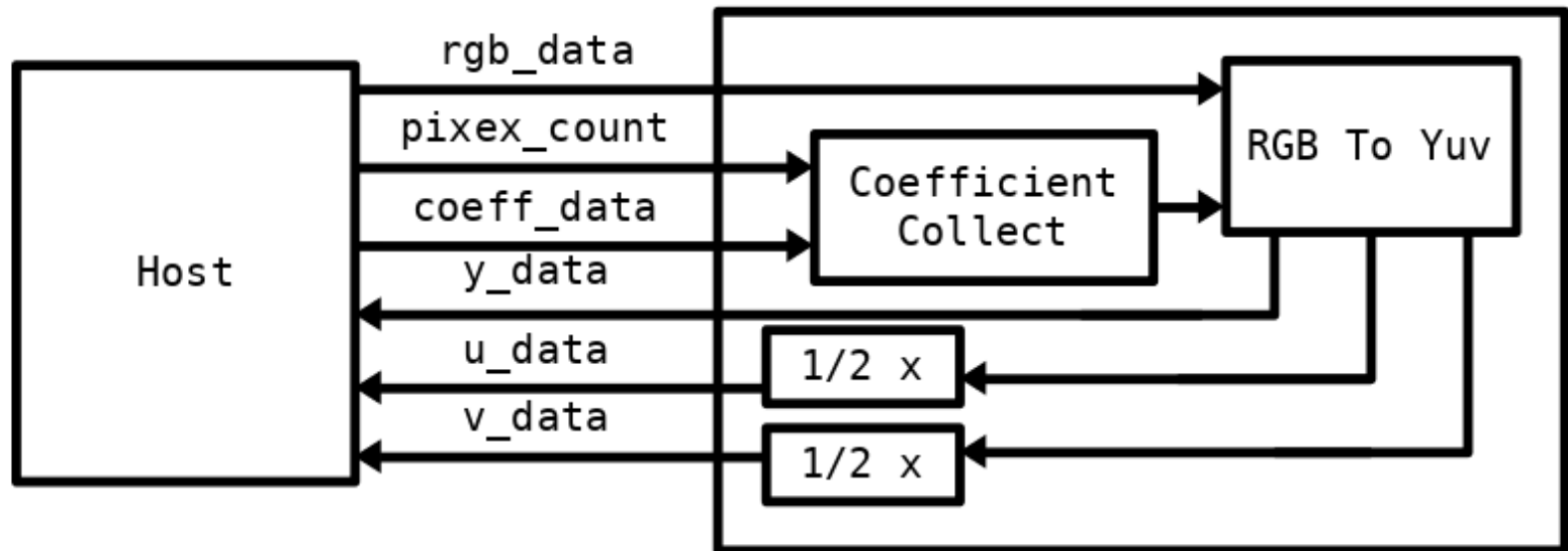


CSTE 架構

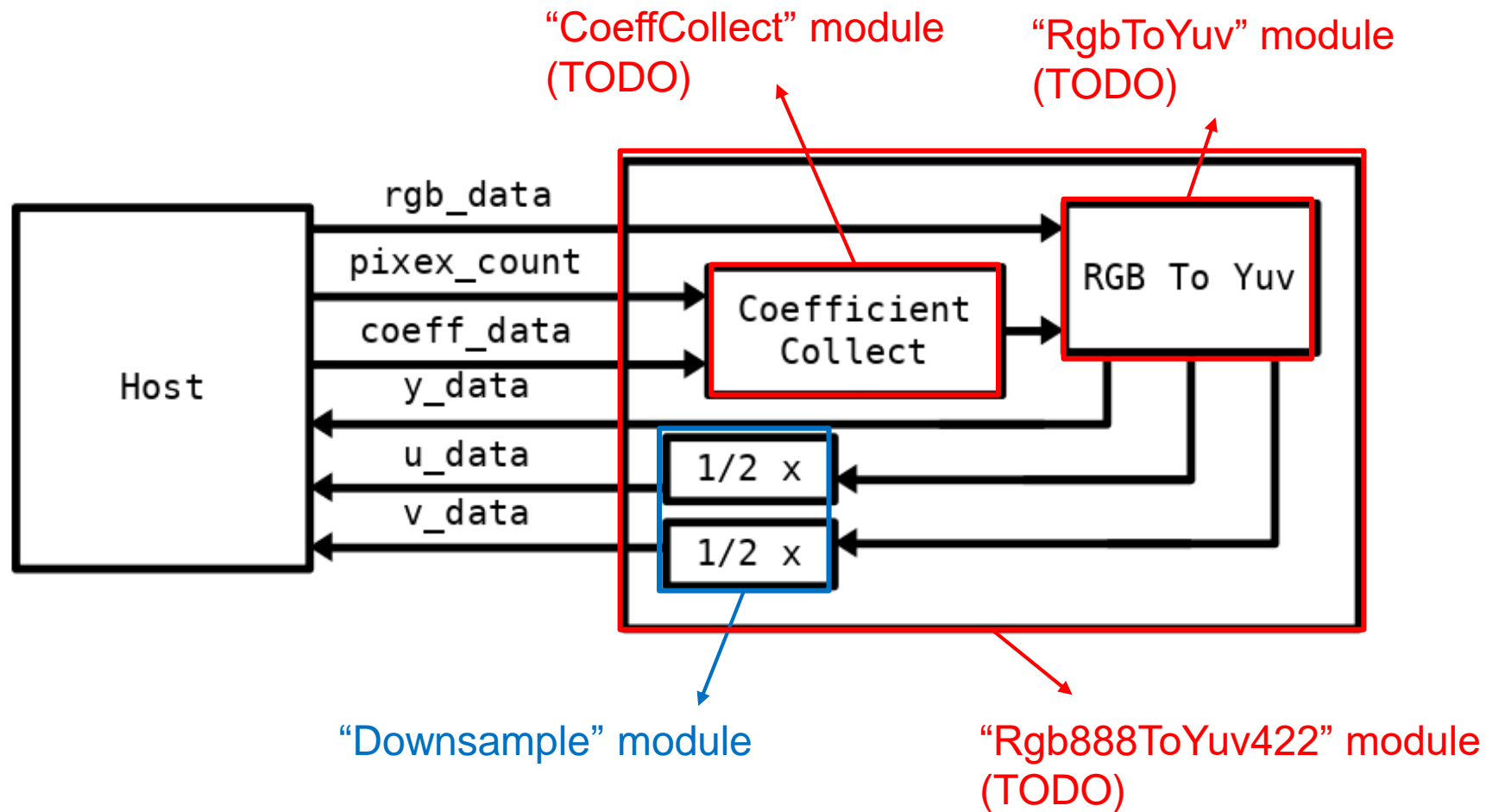


控制訊號

- 2 wire control

 



控制訊號

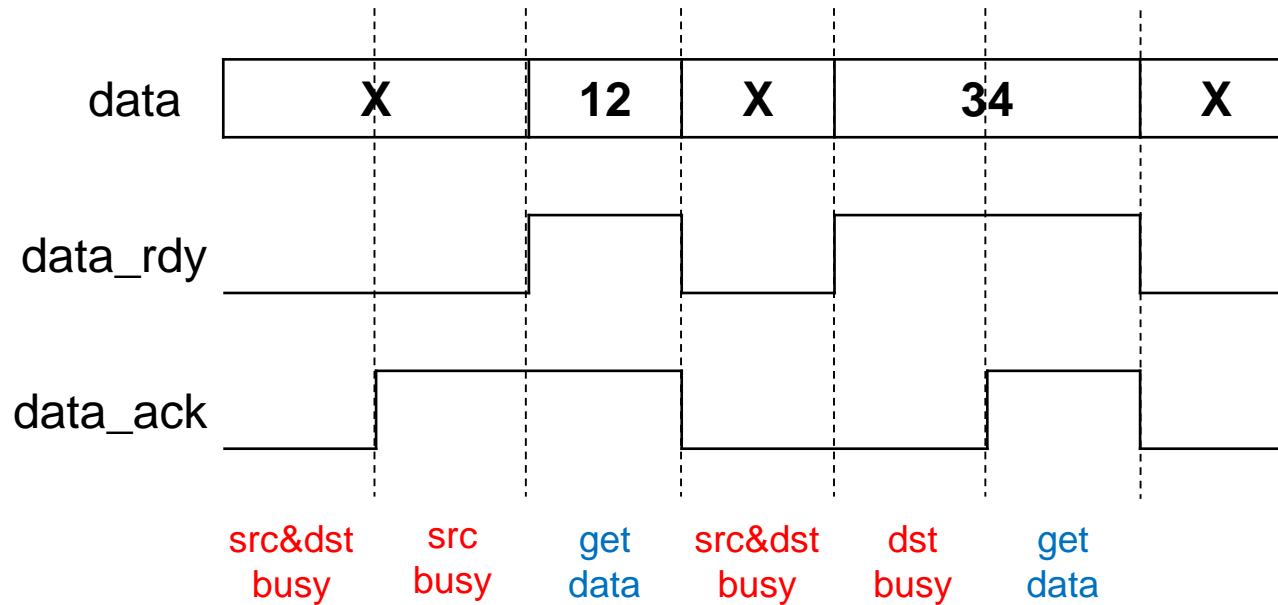

- Forward Module
- Merge Module
- Broadcast Module
- AcceptIf Module
- IgnoreIf Module

Forward Module

  - Forward the handshake protocol signal to the next pipeline stage. This module has to go with **one cycle latency** computation.



Forward-2wire

Forward Module

```
module Forward(  
  input  logic clk,  
  input  logic rst,  
  input  logic src_rdy,  
  output logic src_ack,  
  output logic dst_rdy,  
  input  logic dst_ack
```

```
);
```

logic dst_rdy_w; src有data傳過來 data還留在register沒被dst拿走

```
assign dst_rdy_w = src_rdy || (dst_rdy && !dst_ack);
```

```
assign src_ack = !dst_rdy || dst_ack;
```


```
always_ff @(posedge clk or negedge rst) begin
```

```
  if (!rst) dst_rdy <= 1'b0;
```

```
  else dst_rdy <= dst_rdy_w;
```

```
end
```

```
endmodule
```


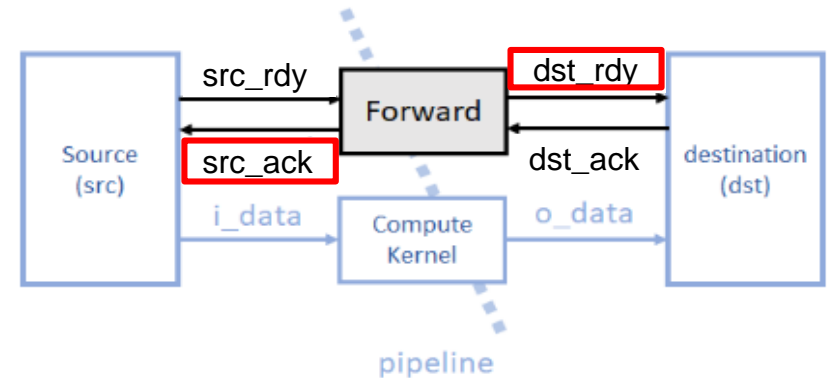


dst 正在拿走 data register 的 data

data register是空的

Merge Module

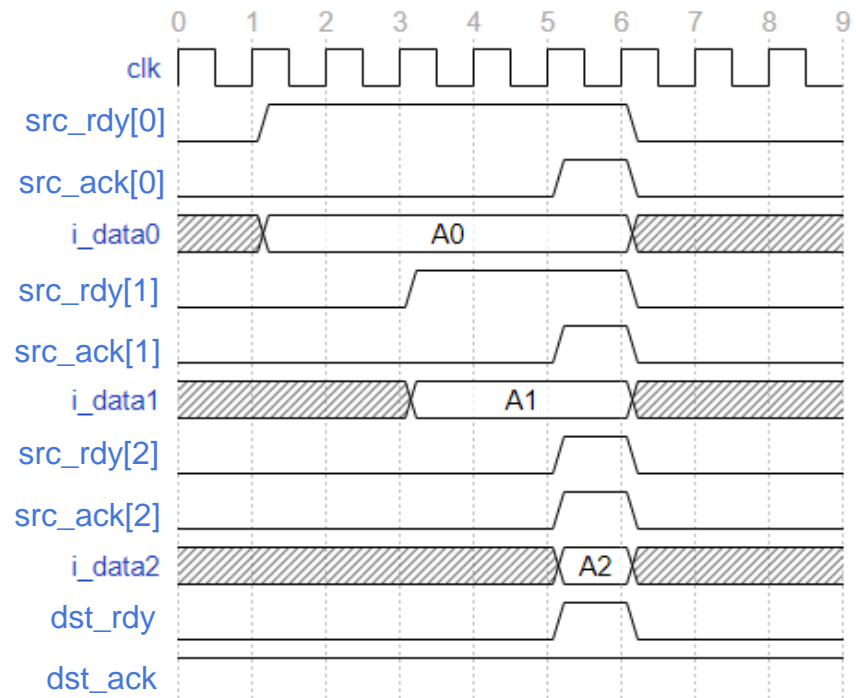 
- Handling the control signal between multiple sources and ensuring all the sources sending next input data until all the data from sources are collected.



Merge-2wire, N=3

Merge Module


 
```
module Merge(  
    src_rdys,  
    src_acks,  
    dst_rdy,  
    dst_ack  
);  
    parameter N = 2;  
    input  logic [N-1:0] src_rdys;  
    output logic [N-1:0] src_acks;  
    output logic dst_rdy;  
    input  logic dst_ack; 所有 src 都準備好  
    assign dst_rdy = &src_rdys;  
    assign src_acks = {N{dst_rdy && dst_ack}};  
endmodule
```



dst 可以拿 data 同時 所有 src 也準備好

Broadcast Module

 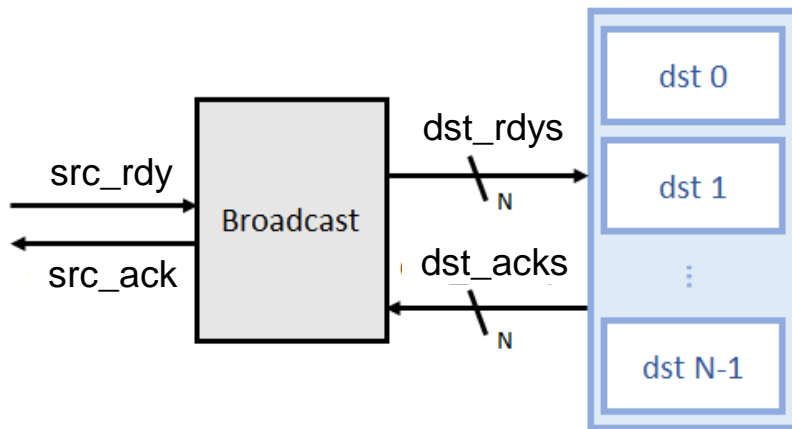- Handling the control signal between multiple destinations and ensuring input data remaining the same until all the destinations receiving the valid output data.



拿過 `o_data` 後，`valid`要變成0


所有 `dst` 都拿過 `o_data` 後，才能拿下一筆 `i_data`

Broadcast Module

```

module Broadcast(
    clk,
    rst,
    src_rdy,
    src_ack,
    dst_rdys,
    dst_acks
);
    parameter N = 2;
    input  logic clk;
    input  logic rst;
    input  logic src_rdy;
    output logic src_ack;
    output logic [N-1:0] dst_rdys;
    input  logic [N-1:0] dst_acks;
    logic [N-1:0] got, got_test, got_w;
    assign dst_rdys = {N{src_rdy}} & ~got;
    assign got_test = got | dst_acks;
    assign src_ack = &got_test;
    assign got_w = (src_rdy && !src_ack) ? got_test : '0;
    always_ff @(posedge clk or negedge rst) begin
        if (!rst) got <= '0;
        else got <= got_w;
    end
endmodule

```

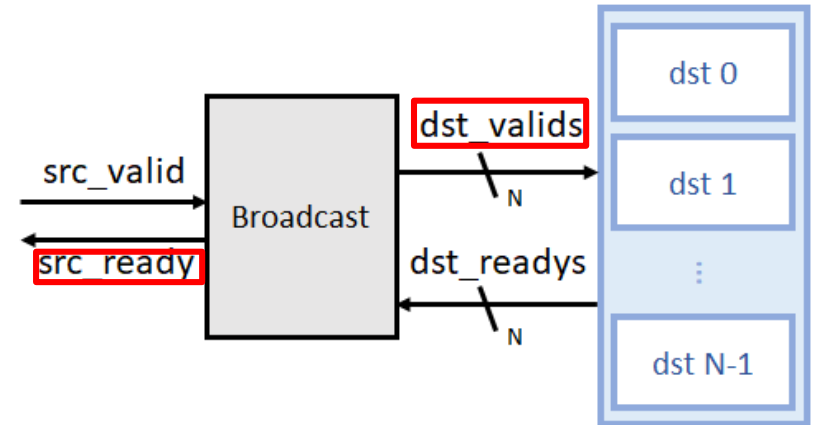

src 準備好，並扣掉拿過的 dst

加上準備要拿 o_data 的 dst

所有 dst 都拿過 o_data 後，才能拿下一筆 i_data

如果還有 dst 還沒拿 o_data → 更新 got

反之 dst 都拿過了或 src 還沒準備好 → got 歸0

記錄哪些 dst 已經拿過 o_data

AcceptIf Module

- Pass the dst_ready to src_ready when condition is high

```
module AcceptIf(  
    input  logic cond,  
    input  logic src_rdy,  
    output logic src_ack,  
    output logic dst_rdy,  
    input  logic dst_ack,  
    output logic accept  
);  
  
    parameter bit COND = 1;  
    assign accept = cond == COND;  
    assign dst_rdy = src_rdy;  
    assign src_ack = dst_ack && accept;  
endmodule
```




accept=1時，將dst_ready傳給src_ready
accept=0時，src_ready必為0

Ignorelf Module

- Skip the src_valid signal to dst_valid when cond is high.

```
module IgnoreIf(  
    input  logic cond,  
    input  logic src_rdy,  
    output logic src_ack,  
    output logic dst_rdy,  
    input  logic dst_ack,  
    output logic ignore  
);  
  
    parameter bit COND = 1;  
    assign ignore = cond == COND;  
    assign dst_rdy = !ignore && src_rdy;  
    assign src_ack = ignore || dst_ack;  
endmodule
```

 

ignore=1時，dst_valid必為0


ignore=0時，將src_valid傳給dst_valid

ignore=1時，src_ready必為1，跳過這筆data

ignore=0時，將dst_ready傳給src_ready


CSTE 輸入時序規格

- RGB pixel input

 

- Coefficient input

- 每次 pixel_count 對應到 9 次 coeff_data 的輸入

 

CSTE 輸出時序規格

- 完成電路運算後，欲將資料輸出需將 `y_valid` 設為 `high`，告知 `host` 端有轉換過後的 `pixel` 輸出，本題並未規定需要連續輸出，可自行控制 `y_valid` 控制訊號。(U, V同理)
- 當所有資料輸出後，系統便會自動結束模擬並檢查。
- 預設模擬時間約 `2000 cycles`，若屆時未達到足夠筆的資料輸出，系統將輸出 `timeout` 信號。
- 預設模擬有 `10+18` 個 `pixel`，也就是說必須在 `y_data` 觀察到 `28` 個輸出，`u_data`, `v_data` 看到 `14` 個。

電路測試

- 本練習電路可以在 `sim/` 資料夾下，輸入以下命令分別測試 `CSTE` 以及 `submodule`。
 - `make top`
 - `make coeff_col`
 - `make rgb2yuv`
 - `make downsample`